

# Práctica 5. Circuito rectificador de media onda.

Fecha:

Nombre alumno:

## Ejercicio 1

Monta el circuito del ejercicio 2 en el Tinkercad. Visualiza tanto la señal de entrada y de salida del circuito.

## Ejercicio 2

Monta el siguiente circuito de esquema en una placa protoboard y utilizando el osciloscopio realiza una comparación de la señal de entrada y la de salida.

