


Práctica 2: Simulación y montaje de circuitos mixtos.

Fecha:

Nombre alumno:

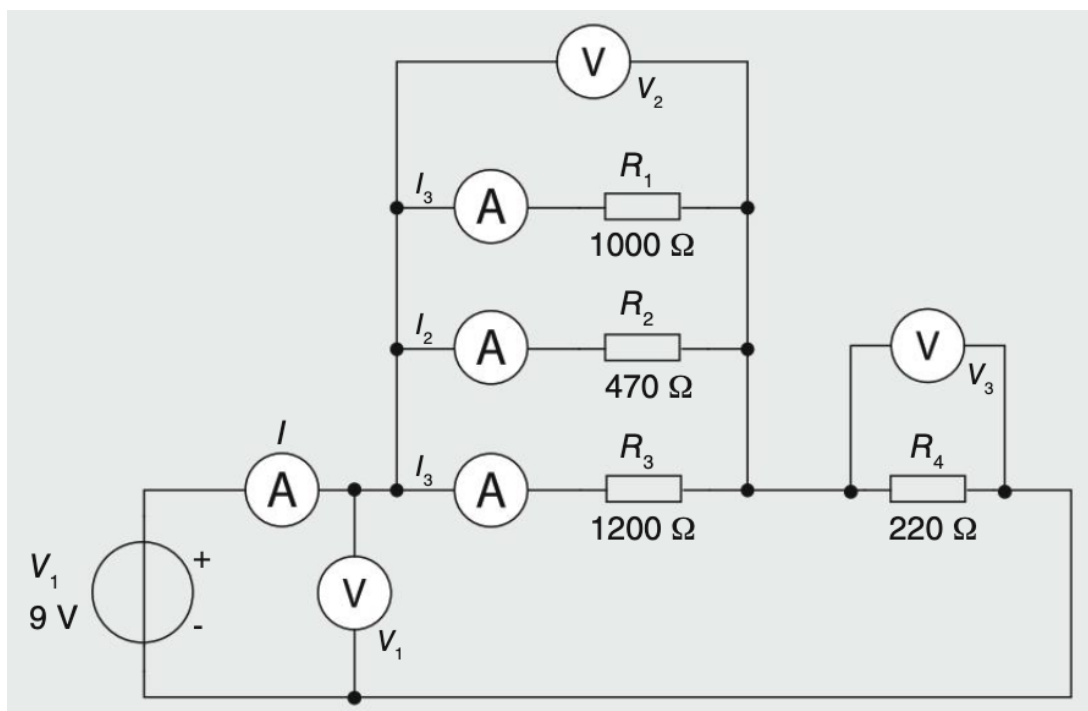Ejercicio 1

Utiliza Tinkercad como software de simulación electrónica y realiza el diseño del circuito mixto propuesto a continuación y anota los resultados en la tabla:



Tensión			Intensidad			
V_1	V_2	V_3	I_T	I_1	I_2	I_3

Resistencia total	Resistencia circuito paralelo

Ejercicio 2

Monta el circuito del Ejercicio 1 en la placa protoboard. Utiliza un multímetro para realizar las medidas correspondientes para rellenar la tabla y comprar los resultados.

Tensión			Intensidad			
V_1	V_2	V_3	I_T	I_1	I_2	I_3

Resistencia total	Resistencia circuito paralelo